#### Rok FER1 4. srpnja 2003.


- 1. Iz kojih činjenica slijede svojstva releja? Napišite i definicije svojstva releja.
  - 1.1. svojstva relejne zaštite slijede iz 4 temeljne činjenice:
    - zaštita mora otkriti poremećaj
    - poremećaj se prostorno ograničava jer treba isključiti samo pogođeni element sustava
    - poremećaj se vremenski ograničava jer je šteta koja nastaje na pogođenom elementu sustava veća, što kvar dulje traje
    - zaštitni uređaj djeluje neispravno zbog kvarova u njima samima.

## 1.2. definicije svojstva releja:


- Relej je osjetljiv kada još sigurno djeluje pri očekivanoj najmanjoj vrijednosti mjerne veličine.
- Relej selektivno djeluje ukoliko isključi kvar samo na pogođenom elementu.
- Relej je brz ako mu je vrijeme djelovanja krade od 50 ms. Najkraće vrijeme djelovanja releja koji su danas u pogonu je 15-30 ms.
- Relej je pouzdan ako mu je pouzdanost veća od pouzdanosti bilo kojeg uređaja ili dijela postrojenja u štićenom području.
- Relej djeluje rezervno kada isključi kvar na susjednom elementu elektroenergetskog sustava čija zaštita nije djelovala.
- Prilagodljivost primjene je mogućnost ugradnje releja na bilo koje mjesto, za zaštitu istovrsnog uređaja, u elektroenergetskom sustavu.
- Ekonomičnost releja ovisi o objektu koji zaštita štiti. Uobičajena vrijednost sustava zaštite je 2 do 5% vrijednosti štićenog objekta.
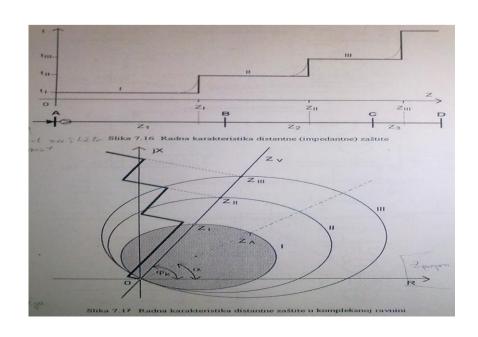
#### 2. Napišite i objasnite izraze za podešenja radnih karakteristika distantnih releja.

$$Z_I = K_s * Z_1 ... ... K_s = 0.8 - 0.9 u HEP - u 0.85$$
  
 $Z_{II} = K_{s1} * (Z_1 + K_s * Z_2) ... ... K_{s1} = 0.8$   
 $Z_{III} = K_{s1} * (Z_1 + K_{s1} * (Z_2 + K_s * Z_3))$ 




- 3. Nacrtajte sheme diferencijalnih zaštita bloka sinkronog generatora transformatora i ukažite na primjenjivost pojedinih izvedbi.
  - 3.1. a) Za manje generatore do 4 MW jedna zaštita za čitav blok
  - 3.2. b) Zasebno štićen generator i transformator rijetko se koristi jer nema rezervne zaštite SG
  - 3.3. c) Najčešće se koristi jer ima rezervnu zaštitu za SG

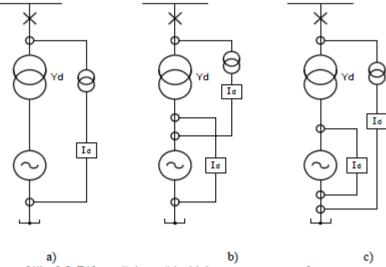


Slika 3.5. Diferencijalna zaštita bloka generator - transformator

- 3.4. koriste se u termo elektranama
- 3.5. Vlastita potrošnja koristi direktno napon generatora bez transformatora
- 3.6. Vlastita potrošnja se napaja preko Dd transformatora zbog toga da se kvarovi na vlastitoj potrošnji ne bi prenosili na generator

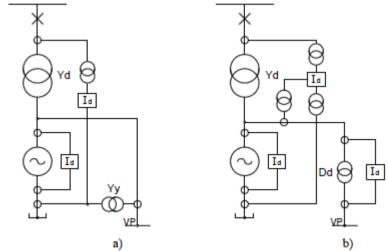

Slika 3.6. Diferencijalna zaštita s otcjepom između transformatora i generatora

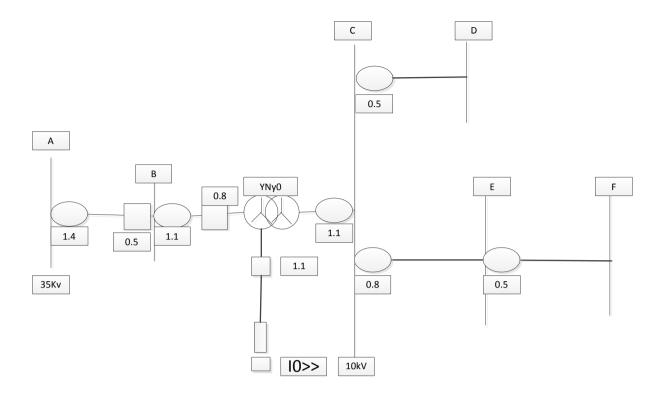4. Izaberite relejnu zaštitu i nacrtajte vremenski plan podešenja zaštite za dio EES-a primjenom nadstrujne zaštite, u uvjetima uzemljenog zvjezdišta preko malog otpora.



#### ROK 19.4.2004.

#### 1. Objasniti namjenu i podešenja distantnih releja.

a. Zbog dugog vremena djelovanja nadstrujnih i usmjerenih releja, i njihove nemogućnosti selektivnog djelovanja već u nešto kompliciranijoj mreži,upotrebljava se distantna zaštita. To je zaštita čije vrijeme djelovanja raste s udoaljenošću kratkog spoja od relaja.

$$Z_I = K_s * Z_1 ... ... K_s = 0.8 - 0.9 u HEP - u 0.85$$
  
 $Z_{II} = K_{s1} * (Z_1 + K_s * Z_2) ... ... K_{s1} = 0.8$   
 $Z_{III} = K_{s1} * (Z_1 + K_{s1} * (Z_2 + K_s * Z_3))$ 

# 2. Objasnite namjenu i radnu karakteristiku diferencijalnih releja.

a. Zaštita koja uspoređuje iste električne mjerne veličine po iznosu, smjeru i fazi na oba kraja štićenog objekta. Uspoređivanje se izvodi s pomoćnim vodom, komunikacijskim kabelom ili telekomunikacijskim kanalom. Dif. zaštita je po svojoj prirodi selektivna jer štiti samo određeni element tako što uspoređuje početak i kraj tog elementa, ako se vrijednosti razlikuju relej reagira.

# 3. Nabrojite zaštite sinkronog generatora (glavne i rezervne) i ukažite na razlike s obzirom na vrstu generatora:

- a. Zaštite velikih generatora od unutarnjih kvarova su sljedeće:
  - Diferencijalne zaštite generatora i bloka generator-transformator.
  - Statorska zaštita koja obuhvaća 100% namota.
  - Zaštita od spoja između namota iste faze, ako se radi o generatoru koji ima više paralelnih štapova po utoru.

- Podimedantna zaštita kod jedinica većih od 250 MVA.
- Signalizacija zemnoga spoja u rotorskom namotu. U slučaju velikih jedinica (iznad 300 MVA) rotorska zaštita pri nastanku drugoga zemnog spoja mora djelovati na isključenje.

U rezervne zaštite koje štite velike generatore od vanjskih kvarova spadaju:


- Nadstrujna zaštita priključena u zvjezdištu generatora u sve tri faze za zaštitu generatora i blok transformatora.
- Zaštita od nesimetričnog opterećenja s dva člana, od kojih prvi djeluje na signalizaciju, a drugi isključuje generator iz pogona.
- Nadnaponska zaštita izvedena i sa članom za trenutno isklapanje.
- Zaštita od motorskoga rada samo za turbogeneratore. Za hidrogeneratore preporučuje se upotreba samo u posebnim slučajevima (npr. u postrojenjima s dugačkim cjevovodima).
- Protupožarna zaštita (CO2) uključuje se putem uređaja za javljanje požara, ručno ili detektorom.

Zaštite malih generatora od unutarnjih kvarova su:

- Diferencijalna zaštita za blok (generator blok transformator), Statorska zaštita,
- Signalizacija zemnoga spoja u rotoru,


dok su rezervne zaštite:

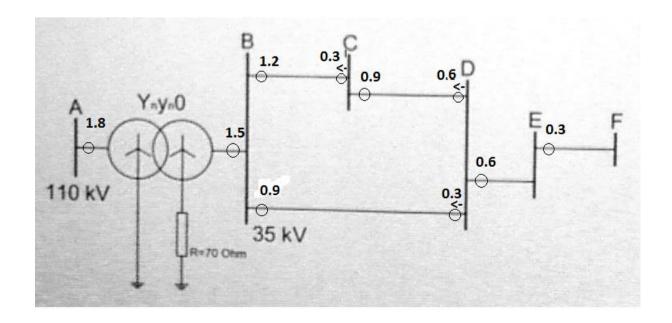- Tropolna nadstrujna zaštita
- Nadnaponska zaštita s dva stupnja i vremenskim usporenjem.
- 4. Napišite zaštitu od otkaza prekidača
- 5. Izaberite vremensku zaštitu i nacrtajte vremenski plan podešavanja zaštite za dio EES (TS i vodove 35Kv) prema zadanoj shemi primjenom nadstrujne zaštite, u uvjetima uzemljenog zvjezdišta preko malog otpora.




#### ROK 27.6.2005.

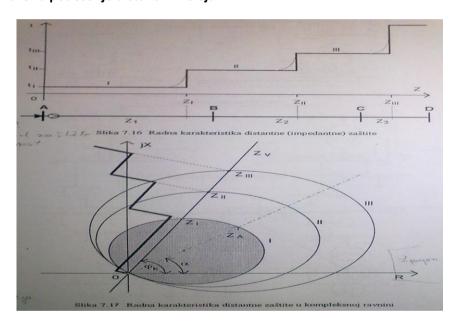- 1. Objasnite koje se mjerne veličine koriste za otkrivanje zemljospoja u mreži.
  - a. Napon se koristi za otkrivanje zemljospoja jer se tad javlja nulti napon koji se može detektirati s NMT.
  - b. Nulti napon i nulta struja IO i UO odnosno nadstrujna zaštita za zemljospoj i podnaponska zaštita za zemljospoj.
  - c. Zašto podnaponska za zemljospoj?
  - d. Pa kod zemljospoja napon jedne faze padne sa nekog faznog napona na nulu i to onda otkrije podnaponski relej. Ne znam kako ti to gledaš da je u normalnim prilikama napon 0.
  - e. Po meni se još može koristiti nadnaponski relej jer poraste napon na linijski napon na zdravim vodičima.
- 2. Napišite i objasnite uz pomoć grafičkog prikaza u vremenskoj domeni i kompleksnoj ravnini izraze za podešenje distantnih releja.



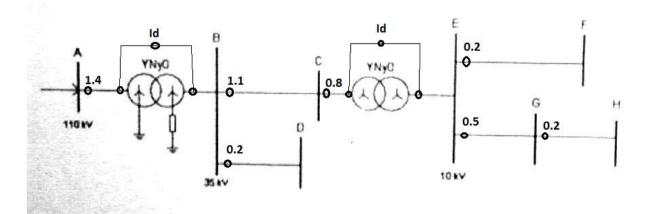- 3. Objasnite djelovanje zaštite od zemnog spoja statora sinkronog generatora.
- 4. Izaberi relejnu zaštitu i nacrtajte plan podešenja zaštite za dio elektroenergetskog sustava prema zadanoj shemi primjenom nadstrujne zaštite?




#### ROK 9.lipanj 2005.

1. Objasnite selektivnost djelovanja zaštitnih uređaja.
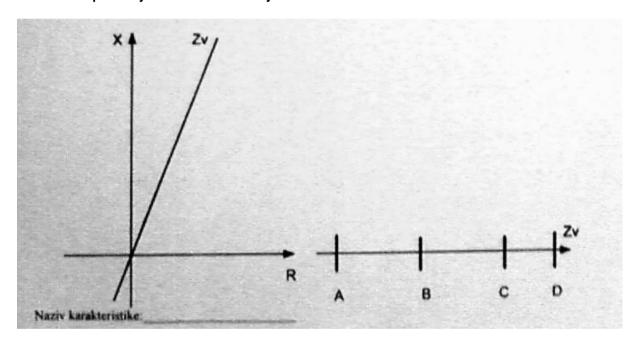
#### Selektivnost:

- •Relej selektivno djeluje ukoliko isključi kvar samo na upravo pogođenom elementu mreže. To znači da relej ne smije isključiti kvar na susjednim elementima elektroenergetskog sustava.
- •Selektivnost zaštite osigurava se izvedbom (diferencijalni relej je uvijek selektivan dok se kod nadstrujnog i distantnog releja selektivnost može postići vremenskim stupnjevanjem).
- 2. Nabrojite zaštite transformatora 110/35 kV YNyn spoja. Sekundar je uzemljen preko malog otpora.
- 3. Ucrtajte simbol releja za zaštitu voda AB i nacrtajte radne karakteristike distantnog releja u kompleksnoj ravnini i vremenskoj domeni.




#### ROK 28.6.2006.

- 1. Objasnite namjenu i podešenje distantnih releja.
- 2. Objasnite namjenu i radnu karakteristiku dif. releja.


Zaštita koja uspoređuje iste električne mjerne veličine po iznosu, smjeru i fazi na oba kraja štićenog objekta. Uspoređivanje se izvodi s pomoćnim vodom, komunikacijskim kabelom ili telekomunikacijskim kanalom. Dif. zaštita je po svojoj prirodi selektivna jer štiti samo određeni element tako što uspoređuje početak i kraj tog elementa, ako se vrijednosti razlikuju relej reagira.

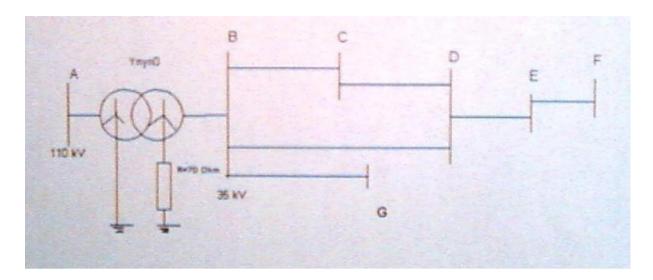3. Izaberite relejnu zaštitu i nacrtajte vremenski plan podešenja zaštite za dio EES prema zadanoj shemi primjenom nadstrujne zaštite, u uvjetima uzemljenog zvjezdišta preko malog otpora.




# ROK 6. svibanj 2008.

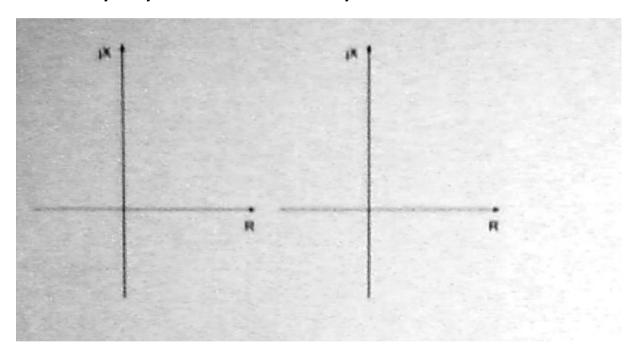1. Nacrtajte i objasnite radne kar. distantnih releja



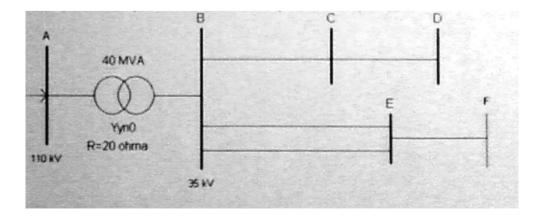
2. Izaberite relejnu zaštitu i nacrtajte plan podešenja zaštite za dio EES —a prema zadanoj shemi primjenom nadstrujne zaštite. 110 KV strana je izravno uzemljena




### ROK 27. travnja 2007.

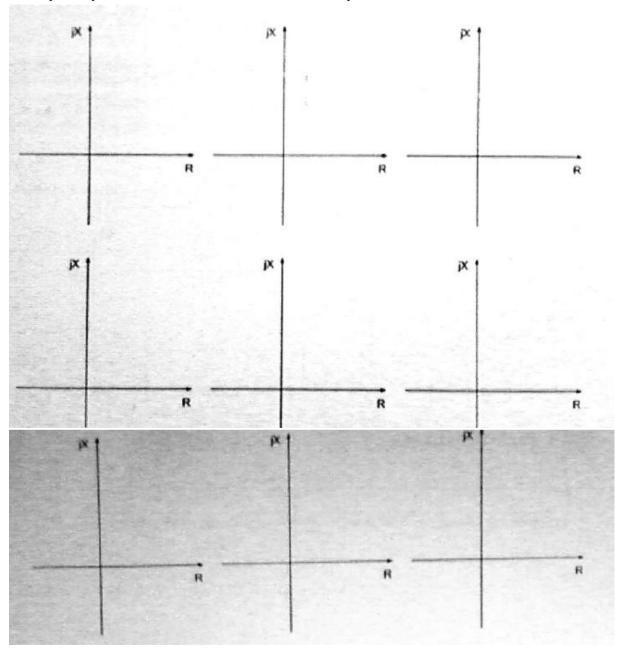- 1. Objasnite zašto napon ne može biti mjerna veličina za otkrivanje kratkog spoja.


  Zato jer je na mjestu KS-a napon jednak nuli. Svi releji koji se nalaze iza mjesta KS-a vide napon OV i djeluju, a trebao bi djelovati samo relej najbliži mjestu kvara, tj. ne može se postići selektivnost. Za otkrivanje KS-a ne koriste se naponski nego strujni ili distantni releji.
- 2. Nacrtajte i objasniti radne karakteristike distantnih releja.



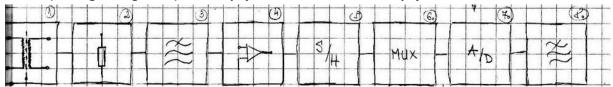3. Ucrtajte simbole u temeljnu blok shemu ulaznog dijela digitalnog releja, upišite broj i vrstu kanala (Analogno, Digitalno) između pojedinih blokova te nazive pojedinih blokova.



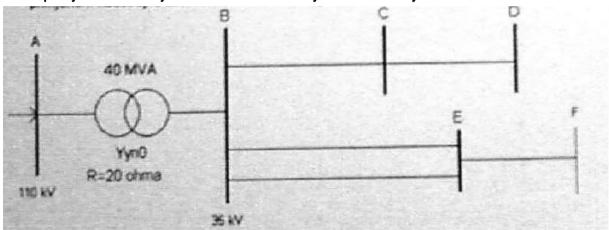- 1. odvojni trafo uzemlji se da odvoji prenapone iz mreže
- 2. pretvorba strujnih signala u naponske
- 3. filter (niskopropusni) analogni
- 4. operacijsko pojačalo
- 5. uzimanje uzoraka
- 6. ulazni birač (multipleksor)
- 7. pretvornik ključni element o kojem ovisi kvaliteta releja (ujedno je i najskuplji)
- 8. digitalni niskopropusni filter
- 4. Izaberite relejnu zaštitu i nacrtajte plan podešenja zaštite za dio EES-a prema zadanoj shemi primjenom nadstrujne zaštite. 110kV strana je izravno uzemljena.



#### ROK 23. lipanj 2008.

1. Objasnite koje se mjerne veličine koriste za otkrivanje zemljospoja u mreži:


Napon se koristi za otkrivanje zemljospoja jer se tada javlja nulti napon koji se može detektirati s NMT.

Nulti napon i nulta struja  $I_0$  i  $U_0$  odnosno nadstrujna zaštita za zemljospoj i podnaponska zaštita za zemljospoj.


Zašto podnaponska za zemljospoj?

Pa kod zemljospoja napon jedne faze padne sa nekog faznog napona na nulu i to onda otkrije podnaponski relej.

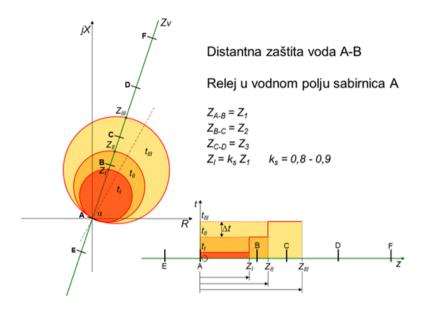
2. Napišite i objasnite uz pomoć grafičkog prikaza u vremenskoj domeni i kompleksnoj ravnini izraze za podešenja distantnih releja.



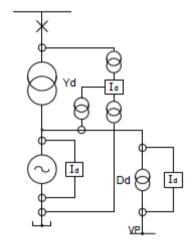3. Nacrtajte shemu spoja i objasnite djelovanje diferencijalnih zaštita sinkronog generatora, blok transformatora i transformatora vlastite potrošnje u termoelektrani.



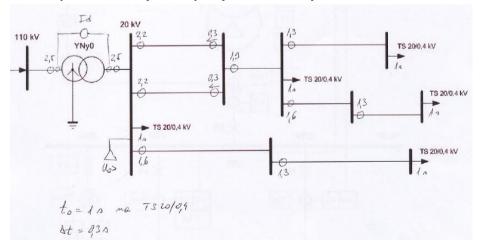4. Izaberite relejnu zaštitu i nacrtajte plan podešenja zaštite za dio elektroenergetskog sustava prema zadanoj shemi primjenom nadstrujne zaštite.



5. U odgovarajuća mjesta unesite uobičajene simbole, kratice ili tekst kojim se objašnjava sustav relejne zaštite u TS 35/10 kV.

